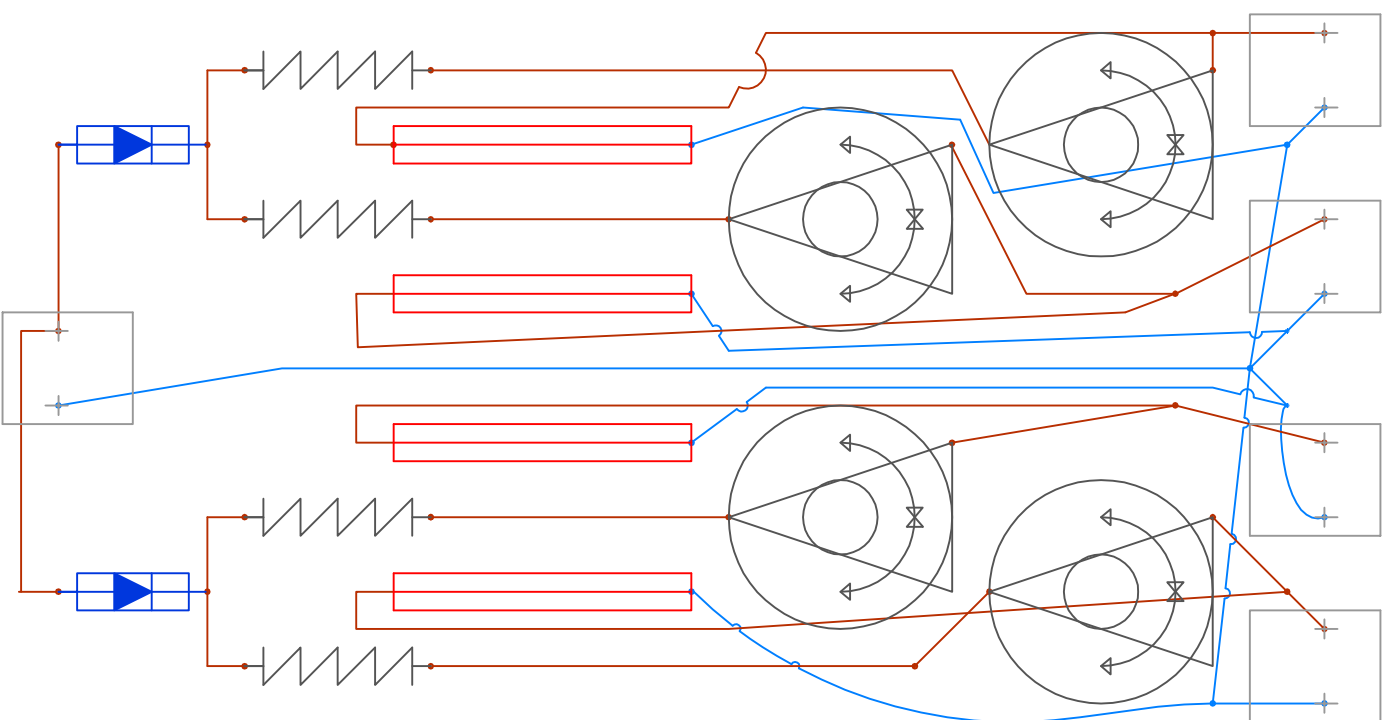
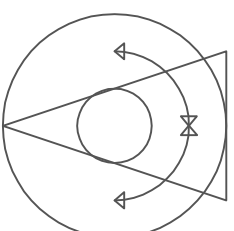




conector



resistencia variable 470 k Ohmios



condensador 470nF 160v o 400 v



resistencia fija 150 K Ohmios



diodo 1N4007

ESQUEMA DE VARIADOR DE PARPADEO PARA 4 BOMBILLAS DE NEON