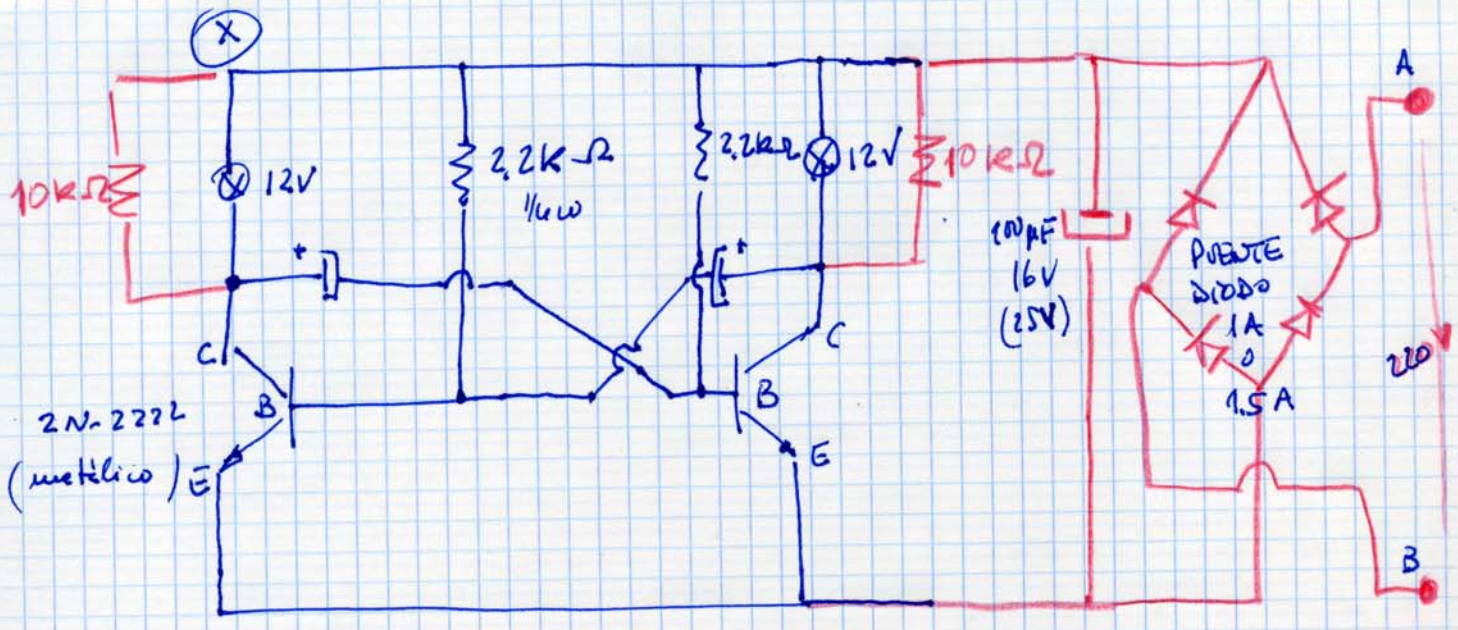
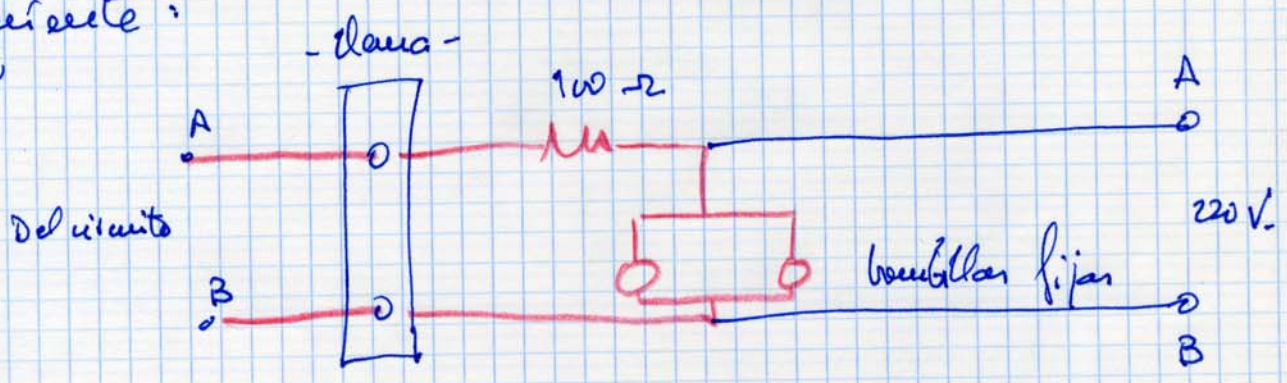


Ensamble completo de autorchas de Rays (Maya)



- Para alimentar a las 2 bombillas fijas, y a modo de la salida lo siguiente:



- El circuito real a la izquierda de la foto, al estar las 2 bombillas parpadeantes en las autorchas y eso es el circuito, es como sigue:

